## Taller final

Sistemas trifásicos balanceados Máquinas eléctricas





Fundamentos de **Eléctrica y electrónica** 

543238 Grupo 51

Por:

Paúl Wallens, Ing. Esp. Profesor Hora-Catedra pawallens@uao.edu.co



# **Taller Preparatorio**

Una red industrial conformada por 6 cargas trifásicas balanceadas Es alimentada por un transformador trifásico en conexión  $\Delta$ -Y con neutro

Todas las cargas están en operación y se asume que el transformador es ideal

Se conocen los voltajes de línea del lado del primario del transformador

#### **Determinar:**

- 1. Las corrientes de línea y la potencia compleja demandada por cada carga
- 2. Magnitud y ángulo de las corrientes que circulan por el secundario del transformador  $(I_A, I_B, I_C e I_N)$
- 3. Magnitud y ángulo de las corrientes que circulan por el primario del transformador  $(I_a, I_b e I_c)$
- 4. La potencia compleja total demandada por el sistema y el factor de potencia.








#### Eléctrica y electrónica





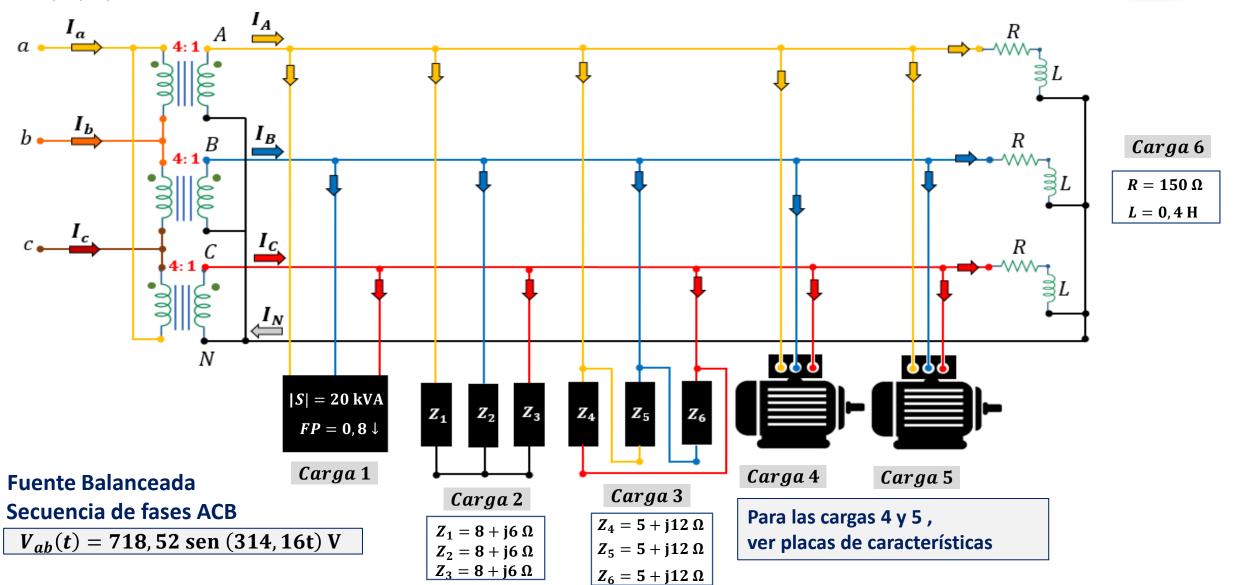


#### Eléctrica y electrónica





### Datos de placa de las cargas 4 y 5

#### Carga 4

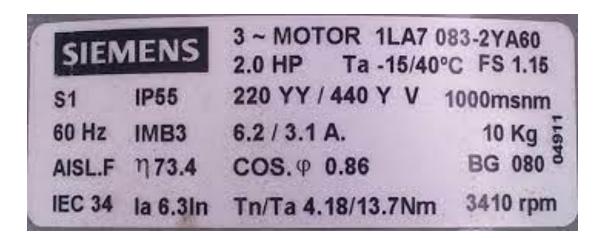

#### Carga 5

